

# 數位系統導論實驗

Lab 11

Single-MAC FIR filter

助教：蔣宗廷

# Outline

- Goal
- Review of FIR filters
- Single-MAC (multiply accumulate)-based implementation
- Top-down design flow & simulation
- Homework

# Goal

本次課堂將介紹使用FIR Filter (有限脈衝響應濾波器)的循序電路設計及狀態機的行為，並為下一堂Lab的DNN加速器的乘積累加運算做準備。

# Finite Impulse Response(FIR) Filters


$$y[n] = \sum_{i=0}^{k-1} x[n-i]h[i]$$

$x[n]$ 與 $y[n]$ 分別為input與output第 $n$ 個sample，其中 $y[n]$ 為包含 $x[n]$ 與前 $k-1$ 個input sample之加權平均，其權重為 $h[i]$ 。

# FIR Implementation

- 每個output sample  $y[n]$  需要  $k$  個乘法 ( $x[n-i] * h[i]$ ) 和  $k-1$  個加法。
- 利用一個乘法器與一個累加器，可以用  $k$  個cycle 完成 1 個output 計算。

# Single-MAC FIR

 

**crom**：濾波係數

**dbuf**：input data

**mpy**：乘法器（濾波係數 $\times$ inputdata）

**add**：加法器（mpy結果累加）

MAC兩個輸入端分別為data及濾波係數，每個cycle只能做一次完整乘加運算，也就是將一筆data乘上一個coefficient，接著再進入累加器，與先前累加值相加後輸出。

|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input address       | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |   |   |   |   |   |
| Input data          | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                     |   |   |   |   | x | x | x | x | x |   |
| coefficient         |   |   |   |   | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |   |
| coefficient address |   |   |   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |   |

Data 1

- cycle 1 第一筆data送入，並且運算 $9 \times 2$
- cycle 2 運算 $0 \times 3$  + 第1個cycle的值
- cycle 3 運算 $0 \times 4$  + 第2個cycle的值
- cycle 4 運算 $0 \times 3$  + 第3個cycle的值
- cycle 5 運算 $0 \times 2$  + 第4個cycle的值

|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Input address       | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |   |   |   |  |
| Input data          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |
|                     |   |   |   |   | x | x | x | x | x |  |
| coefficient         |   |   |   |   | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |  |
| coefficient address |   |   |   |   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |


Data 2

- cycle 6 輸出第一筆運算結果，data向前推進，並且運算 $8 \times 2$
- cycle 7 運算 $9 \times 3$  + 第6個cycle的值
- cycle 8 運算 $0 \times 4$  + 第7個cycle的值
- cycle 9 運算 $0 \times 3$  + 第8個cycle的值
- cycle 10 運算 $0 \times 2$  + 第9個cycle的值


# Top-level design
 
## ■ 硬體架構 - FIR Implementation

- 首先展示我們會用到的硬體元件以及它們所需要的規格，全部結合在一起後以得到 Implementation FIR 的硬體架構。



# Structural design

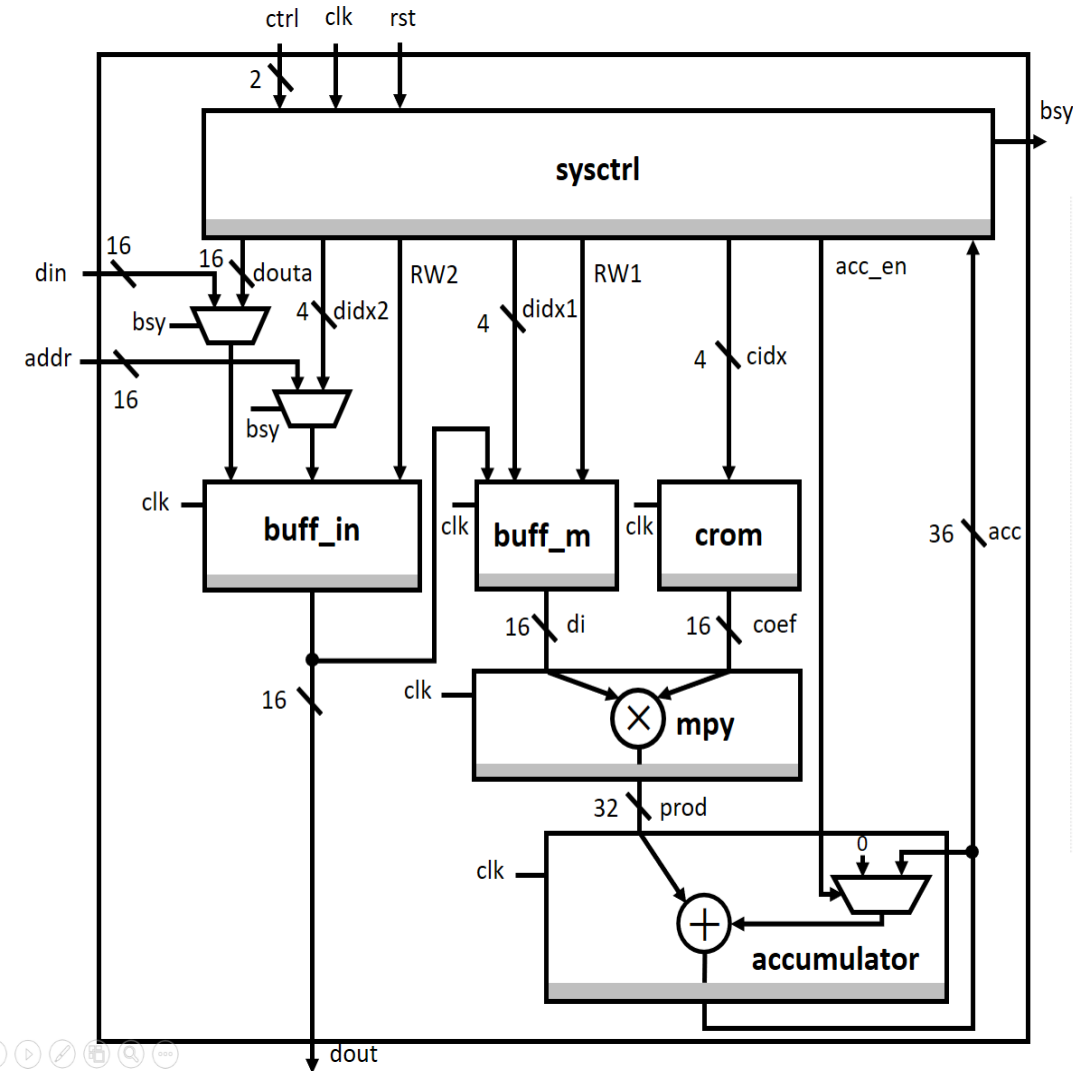

```
module fir(
    input wire clk,
    input wire rst,
    input wire [1:0] ctrl,
    input wire [15:0] addr,
    input wire [15:0] din,
    output wire [15:0] dout,
    output wire bsy
);
    wire RW1,RW2;
    wire [3:0] cidx;
    wire [5:0] didx1, didx2;
    wire [15:0] coef, di, douta;
    wire [31:0] prod;
    wire [35:0] acc;
    wire acc_en;

```

```
sysctrl ctrl_m(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .ctrl(ctrl),
    .acc(acc),
    .RW1(RW1),
    .RW2(RW2),
    .didx1(didx1),
    .didx2(didx2),
    .cidx(cidx),
    .douta(douta),
    .acc_en(acc_en),
    .bsy(bsy)
);

```

```
dbuf buff_in(
    .clk(clk),
    .din((bsy)?douta:din),
    .didx((bsy)?didx2:addr[7:2]),
    .RW(RW2),
    .di(dout)
);

```

```
dbuf buff_m(
    .clk(clk),
    .din(dout),
    .didx(didx1),
    .RW(RW1),
    .di(di)
);

```

```
crom coef_m(
    .clk(clk),
    .cidx(cidx),
    .coef(coef)
);

```

```
multi mult_m(
    .clk(clk),
    .prod(prod),
    .coef(coef),
    .di(di)
);

```


```
accumulator acc_m(
    .clk(clk),
    .prod(prod),
    .acc(acc),
    .acc_en(acc_en)
);

```



# Submodule : crom

- 將會用來運算的係數資料固定在記憶體裡 (ROM)

 


```
crom coef_m(  
    .clk(clk),  
    .cidx(cidx),  
    .coef(coef)  
);
```

```
module crom(  
    input wire clk,  
    input wire [3:0] cidx,  
    output reg [15:0] coef  
);  
    parameter coefficient00 = 16'b0000_0000_0000_0001; //1  
    parameter coefficient01 = 16'b0000_0000_0000_0010;  
    parameter coefficient02 = 16'b0000_0000_0000_0011;  
    parameter coefficient03 = 16'b0000_0000_0000_0100;  
    parameter coefficient04 = 16'b0000_0000_0000_0101; //5  
    parameter coefficient05 = 16'b0000_0000_0000_0100;  
    parameter coefficient06 = 16'b0000_0000_0000_0011;  
    parameter coefficient07 = 16'b0000_0000_0000_0010;  
    parameter coefficient08 = 16'b0000_0000_0000_0001; //1  
    parameter coefficient09 = 16'b0000_0000_0000_0000;  
    parameter coefficient10 = 16'b0000_0000_0000_0000;  
    parameter coefficient11 = 16'b0000_0000_0000_0000;  
    parameter coefficient12 = 16'b0000_0000_0000_0000;  
    parameter coefficient13 = 16'b0000_0000_0000_0000;  
    parameter coefficient14 = 16'b0000_0000_0000_0000;  
    parameter coefficient15 = 16'b0000_0000_0000_0000;  
  
    always @(posedge clk)begin  
        case (cidx)  
            4'b0000: coef <= coefficient00;  
            4'b0001: coef <= coefficient01;  
            4'b0010: coef <= coefficient02;  
            4'b0011: coef <= coefficient03;  
            4'b0100: coef <= coefficient04;  
            4'b0101: coef <= coefficient05;  
            4'b0110: coef <= coefficient06;  
            4'b0111: coef <= coefficient07;  
            4'b1000: coef <= coefficient08;  
            4'b1001: coef <= coefficient09;  
            4'b1010: coef <= coefficient10;  
            4'b1011: coef <= coefficient11;  
            4'b1100: coef <= coefficient12;  
            4'b1101: coef <= coefficient13;  
            4'b1110: coef <= coefficient14;  
            4'b1111: coef <= coefficient15;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

# Submodule : dbuf buff\_in

- 將會用來運算的input資料全部寫進buff\_in裡面暫存

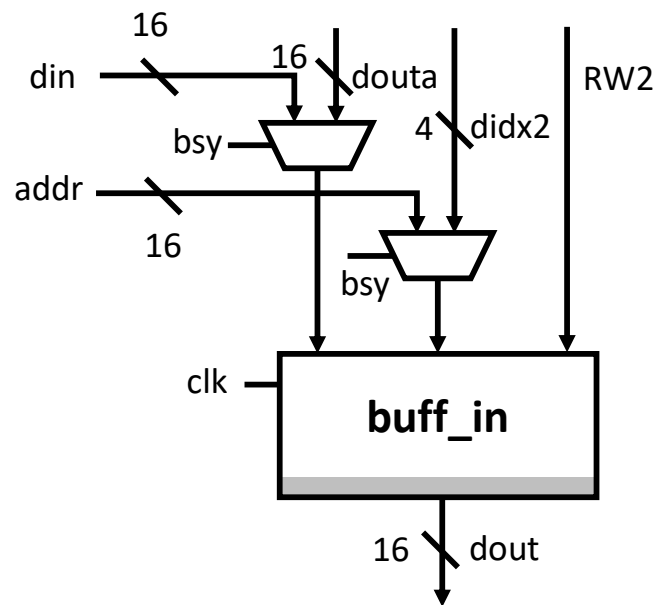


```
dbuf buff_in(
    .clk(clk),
    .din((bsy)?douta:din),
    .didx((bsy)?didx2:addr[7:2]),
    .RW(RW2),
    .di(dout)
);
```

```
module dbuf(
    input wire clk,
    input wire [15:0] din, //input
    input wire [5:0] didx, //address
    input wire RW,
    output reg [15:0] di
);
    reg [15:0] mem [0:63];

    // RW = 1 (write mode)
    // RW = 0 (read mode)
    always @(posedge clk) begin
        if(RW)
            mem[didx] <= din;
        di <= RW ? din : mem[didx];
    end
endmodule
```

# Submodule : dbuf buff\_m

- 將buff\_in的資料搬到buff\_m裡準備進行乘積累加運算

 


```
dbuf buff_m(  
    .clk(clk),  
    .din(dout),  
    .didx(didx1),  
    .RW(RW1),  
    .di(di)  
);
```

```
module dbuf(  
    input wire clk,  
    input wire [15:0] din, //input  
    input wire [5:0] didx, //address  
    input wire RW,  
    output reg [15:0] di  
);  
    reg [15:0] mem [0:63];  
  
    // RW = 1 (write mode)  
    // RW = 0 (read mode)  
    always @(posedge clk) begin  
        if(RW)  
            mem[didx] <= din;  
  
        di <= RW ? din : mem[didx];  
    end  
endmodule
```

# Submodule : mpy

- 把暫存在buff\_m跟crom的資料相乘

 


```
multi mult_m(  
    .clk(clk),  
    .prod(prod),  
    .coef(coef),  
    .di(di)  
);
```

```
module multi(  
    input wire clk,  
    input wire [15:0] coef,  
    input wire [15:0] di,  
    output reg [31:0] prod  
);  
    always @(posedge clk) begin  
        prod <= coef * di;  
    end  
endmodule
```

# Submodule : accumulator


■ 將mpy做完的乘法運算進行累加

 

```
accumulator acc_m(  
    .clk(clk),  
    .prod(prod),  
    .acc(acc),  
    .acc_en(acc_en)  
);
```

```
module accumulator(  
    input wire clk,  
    input wire [31:0] prod,  
    input wire acc_en,  
    output reg [35:0] acc  
);  
  
    always @(posedge clk) begin  
        acc <= {{4{prod[31]}}, prod[31:0]} + ((acc_en)?acc:0);  
    end  
  
endmodule
```

# Submodule : sysctrl (1/2)

 

```

module sysctrl(
    input wire clk,
    input wire rst,
    input wire [1:0] ctrl,
    input wire [35:0] acc,
    output reg RW1,
    output reg RW2,
    output reg [5:0] didx1,
    output reg [5:0] didx2,
    output reg [3:0] cidx,
    output reg [15:0] douta,
    output reg acc_en,
    output reg bsy
);
    reg CS, NS;
    reg [3:0] counter;
    reg cnt_en;


```

```

//current state register
always@(posedge clk or negedge rst) begin
    if(~rst)
        CS<=Idle;
    else
        CS<=NS;
end

//next state logic
always@(*) begin
    case(CS)
        Idle:
            begin
                if(ctrl[0])
                    NS=Calculate;
                else
                    NS=Idle;
            end
        Calculate:
            begin
                if(didx2==Depth)
                    NS=Idle;
                else
                    NS=Calculate;
            end
        default:
            begin
                NS=Idle;
            end
    endcase
end

```

 

Idle及calculate  
狀態切換


```

//output logic
always@(*) begin
    case(CS)
        Idle:
            begin
                RW2=&(~didx2);
                RW1=1'b0;
                acc_en=1'b0;
                cnt_en=1'b0;
                bsy=1'b0;
            end
        Calculate:
            begin
                RW2=(~counter[2])&(counter[1])&(counter[0]);
                RW1=&(~counter);
                acc_en=(counter[2])|(~counter[1])|(~counter[0]);
                cnt_en=1'b1;
                bsy=1'b1;
            end
        default:
            begin
                RW1=1'b0;
                RW2=1'b0;
                acc_en=1'b0;
                cnt_en=1'b0;
                bsy=1'b0;
            end
    endcase
end

```

Idle及calculate  
狀態行為

# Submodule : sysctrl (2/2)

 

```
//didx2
always @(posedge clk or negedge rst)begin
    if(~rst) begin
        didx2<= 6'd0;
    end
    else if(ctrl[1]) begin
        didx2<= 6'd0;
    end
    else if(counter[2]&counter[1]&counter[0]) begin
        didx2<= didx2+1'b1;
    end
end
```

```
//didx1
always @(posedge clk or negedge rst)begin
    if(~rst) begin
        didx1<= 6'd8;
    end
    else if(counter[3]) begin
        didx1<= didx1;
    end
    else if((~|didx1) | ctrl[1])begin
        didx1<= 6'd8;
    end
    else begin
        didx1<= didx1-1'b1;
    end
end
```

控制  
dbuf data address

```
//counter
always @(posedge clk or negedge rst)begin
    if(~rst) begin
        counter<=4'd0;
    end
    else if(counter[3] | ctrl[1])begin
        counter<=4'd0;
    end
    else if(cnt_en)begin
        counter<=counter+1'b1;
    end
end
```

計數器

```
//dout
always@(posedge clk)begin
    douta <= acc[15:0];
end
```

輸出結果

```
//cidx
always @(posedge clk or negedge rst)begin
    if(~rst) begin
        cidx<= 4'd0;
    end
    else if(counter[3] | ctrl[1]) begin
        cidx<= 4'd0;
    end
    else begin
        cidx<= cidx+1'b1;
    end
end
```

控制  
crom data address

# Testbench

```
// define a ram store input signal
reg [15:0] mem1[0:35];
reg [15:0] mem2[0:35];

// read data from disk
initial begin
    $readmemb("./databin3.mem" , mem1);
    $readmemb("./ans.mem" , mem2);
end
```

讀取input資料及ans資料

```
for (i=1;i<37;i=i+1) begin
    @(posedge clk);
    din <= mem1[i-1];
    addr <= (i*4);
end

@(posedge clk);
din <= mem1[0];
addr <= 0;
```

放入input資料

```
$display("start run");

@(posedge clk);
ctrl <= 2'b01;
@(posedge clk);
ctrl <= 2'b00;

$display("polling busy");
@(posedge clk);

while(bsy!=1'b0) begin
    @(posedge clk);
end

$display("operation finish");
@(posedge clk);
for (i=1;i<37;i=i+1) begin
    addr <= (i*4);
    @(posedge clk);
    @(posedge clk);
    ans[i-1]<=dout;
end
```

進行運算

```
for(i=0;i<36;i=i+1) begin
    if(mem2[i]==16'dx && ans[i]==16'dx) begin
        $display("=====");
        $display("=          Correct[%02d]    =",i);
        $display("=====");
        $display("your answer:%d\nreal answer:%d",ans[i],mem2[i]);
    end
    else begin
        casez({|(mem2[i]^ans[i])|})
            1'b1: begin
                $display("=====");
                $display("=          Wrong[%02d]    =",i);
                $display("=====");
                $display("your answer:%d\nreal answer:%d",ans[i],mem2[i]);
            end
            1'b0: begin
                $display("=====");
                $display("=          Correct[%02d]    =",i);
                $display("=====");
                $display("your answer:%d\nreal answer:%d",ans[i],mem2[i]);
            end
            1'bx: begin
                $display("=====");
                $display("=          Wrong[%02d]    =",i);
                $display("=====");
                $display("your answer:%d\nreal answer:%d",ans[i],mem2[i]);
            end
        endcase
    end
end
end
```

輸出結果



# Result

## Testbench模擬結果

|                  |                  |                 |
|------------------|------------------|-----------------|
| = Correct[00] =  | = Correct[11] =  | = Correct[22] = |
| your answer: x   | your answer: 175 | your answer: 44 |
| real answer: x   | real answer: 175 | real answer: 44 |
| = Correct[01] =  | = Correct[12] =  | = Correct[23] = |
| your answer: x   | your answer: 200 | your answer: 15 |
| real answer: x   | real answer: 200 | real answer: 15 |
| = Correct[02] =  | = Correct[13] =  | = Correct[24] = |
| your answer: x   | your answer: 225 | your answer: 0  |
| real answer: x   | real answer: 225 | real answer: 0  |
| = Correct[03] =  | = Correct[14] =  | = Correct[25] = |
| your answer: x   | your answer: 250 | your answer: 0  |
| real answer: x   | real answer: 250 | real answer: 0  |
| = Correct[04] =  | = Correct[15] =  |                 |
| your answer: x   | your answer: 275 |                 |
| real answer: x   | real answer: 275 |                 |
| = Correct[05] =  | = Correct[16] =  |                 |
| your answer: x   | your answer: 284 |                 |
| real answer: x   | real answer: 284 |                 |
| = Correct[06] =  | = Correct[17] =  |                 |
| your answer: x   | your answer: 276 |                 |
| real answer: x   | real answer: 276 |                 |
| = Correct[07] =  | = Correct[18] =  |                 |
| your answer: x   | your answer: 250 |                 |
| real answer: x   | real answer: 250 |                 |
| = Correct[08] =  | = Correct[19] =  |                 |
| your answer: 101 | your answer: 205 |                 |
| real answer: 101 | real answer: 205 |                 |
| = Correct[09] =  | = Correct[20] =  |                 |
| your answer: 125 | your answer: 140 |                 |
| real answer: 125 | real answer: 140 |                 |
| = Correct[10] =  | = Correct[21] =  |                 |
| your answer: 150 | your answer: 86  |                 |
| real answer: 150 | real answer: 86  |                 |

## Zedboard模擬結果

```
Zynq_BASE mapping successful :  
0x80000000 to 0xb6efc000, size = 1024  
start run  
polling busy  
operation finish  
accelerator result[00] = 5  
accelerator result[01] = 3  
accelerator result[02] = 7  
accelerator result[03] = 14  
accelerator result[04] = 25  
accelerator result[05] = 39  
accelerator result[06] = 57  
accelerator result[07] = 78  
accelerator result[08] = 101  
accelerator result[09] = 125  
accelerator result[10] = 150  
accelerator result[11] = 175  
accelerator result[12] = 200  
accelerator result[13] = 225  
accelerator result[14] = 250  
accelerator result[15] = 275  
accelerator result[16] = 284  
accelerator result[17] = 276  
accelerator result[18] = 250  
accelerator result[19] = 205  
accelerator result[20] = 140  
accelerator result[21] = 86  
accelerator result[22] = 44  
accelerator result[23] = 15  
accelerator result[24] = 0  
accelerator result[25] = 0
```

# HW

- 作業內容：因為FIR Filter係數對稱的關係試著縮減重複的係數達到減少input data與coefficient之間的運算
- 評分方式：課程範例 50% (Testbench測試成功25%，Zedboard測試成功25%)  
作業練習 30% (Testbench測試成功15%，Zedboard測試成功15%)  
隨堂練習 20%
- Demo地點：工程一館206

# Appendix



- 編譯 C for ARM
- 燒錄至FPGA
- 於Terminal輸出結果

# 編譯 C for ARM


- 打開cmd 輸入指令: `arm-none-linux-gnueabi-gcc FIR.c -o FIR`
- 將FIR執行檔放入SD卡
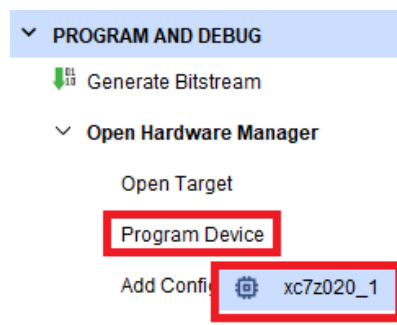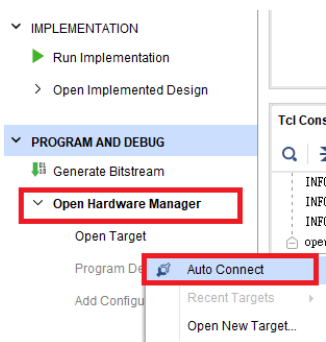
# 燒錄至FPGA

- 將USB線連接Zedboard PROG port與電腦
- 開啟DD\_FIR.xpr
- 點選左下角Open Hardware Manager再點擊Open target並選擇Auto Connect



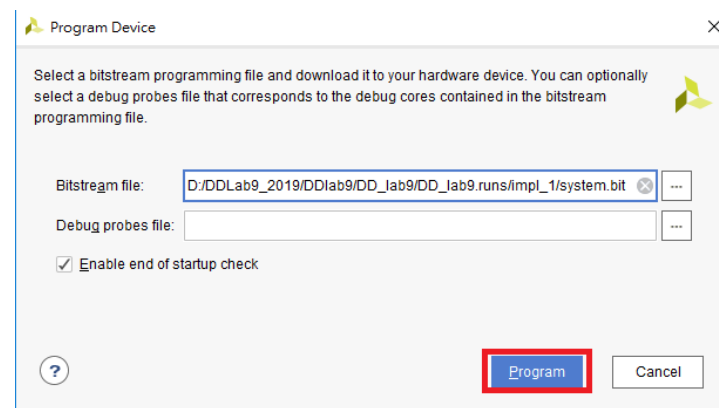- 點擊Program Device，並選xc7z020\_1
- 燒錄程式到FPGA上



# 於Terminal輸出結果

- 開啟MobaXTerm，並掛載file system

- `mount /dev/mmcblk0p1 /mnt`

- 將目錄切換到SD卡

- `cd /mnt`

- 設定FIR的權限為可執行

- `chmod +x FIR`

- 執行FIR

- `./FIR`